
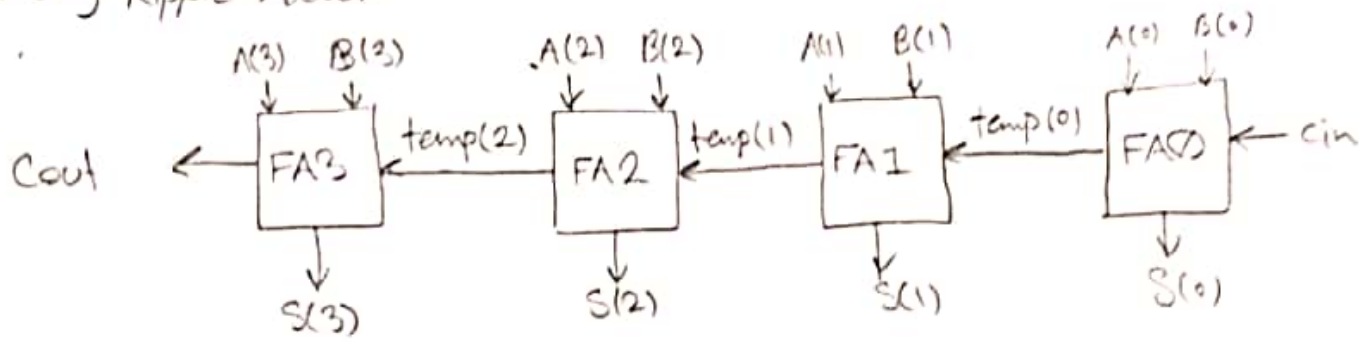



Carry Ripple Adder

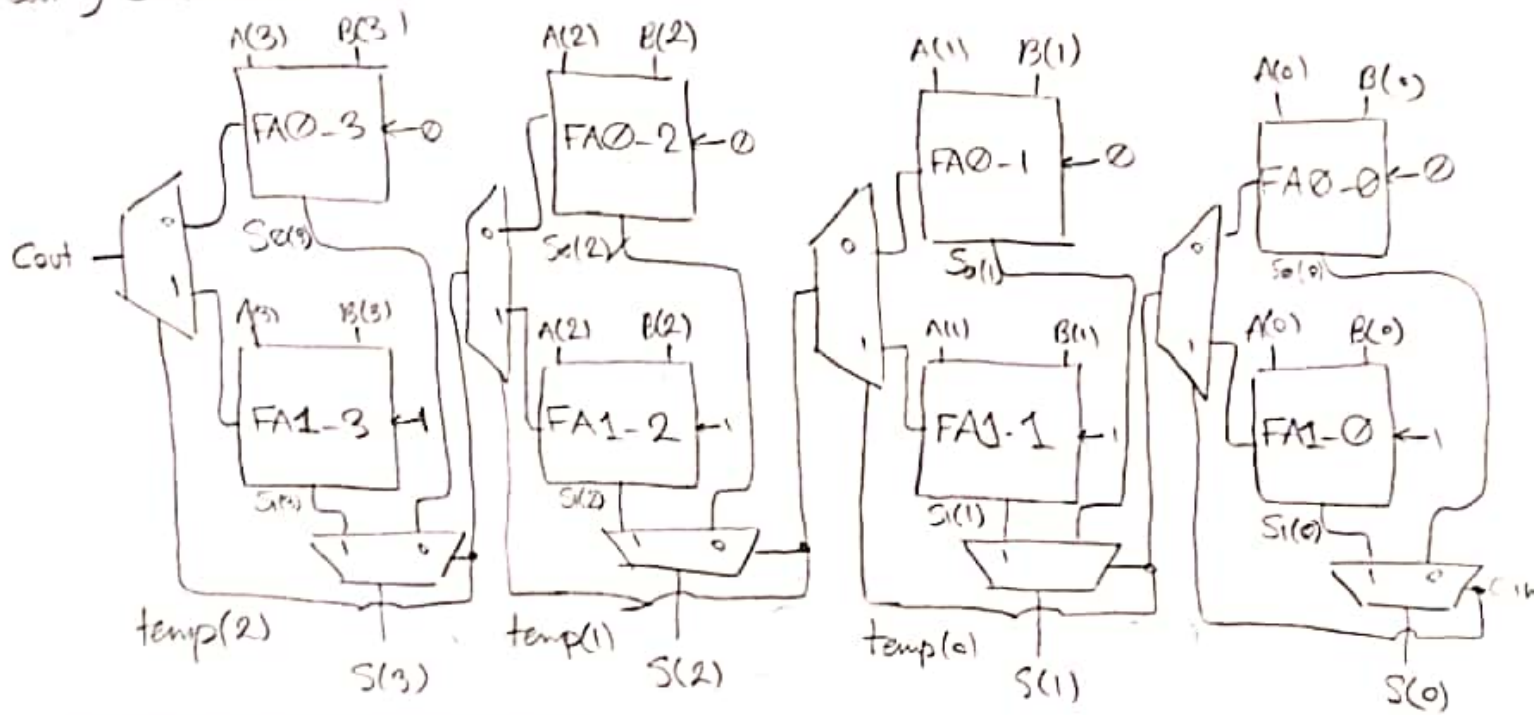

Carry Select Adder



Carry lookahead Adder

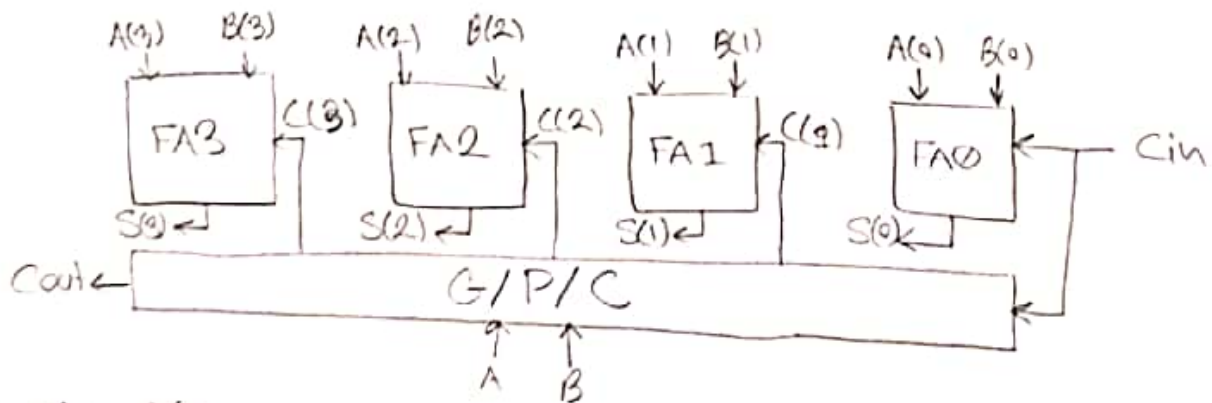

$$* G(i) = A(i) \cdot B(i)$$

$$* P(i) = A(i) + B(i)$$

$$* \begin{cases} C(1) = G(0) + (P(0) \cdot C_{in}) \\ C(2) = G(1) + (P(1) \cdot C(1)) \\ C(3) = G(2) + (P(2) \cdot C(2)) \\ Cout = G(3) + (P(3) \cdot C(3)) \end{cases}$$

Full-Adders

$$\text{SUM} : (i_0 \oplus i_1) \oplus \text{Cin} \xrightarrow{\text{using 2-input xor gates}}$$



$$\text{Cout} : (i_1 \cdot i_0) + (i_1 \cdot \text{Cin}) + (i_0 \cdot \text{Cin})$$

2-input
gates

